ď,

¹Омский государственный технический университет, г. Омск ²АО «НПО Завод «Волна», г. Омск

ОПТИМИЗАЦИЯ ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТ

В статье рассмотрено влияние различных конфигураций фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с целочисленными коэффициентами на параметры петли ФАПЧ синтезатора частоты. Показана возможность компьютерного прогнозирования таких параметров фазовой автоподстройки частоты, как энергопотребление, время запуска, джиттер и уровень фазовых шумов по выбору делителя частоты с генератора, управляемого напряжением на выход схемы.

Ключевые слова: синтезатор частот; ФАПЧ; генератор, управляемый напряжением; опорный генератор.

Введение. Назначение синтезатора сигналов заключается в генерации нужной выходной частоты на основе заданной опорной частоты [1]. При этом связь между входной и требуемой выходной частотами не всегда очевидна. Одним из наиболее распространённых методов синтеза частот является косвенный синтез на основе фазовой автоматической подстройки частоты. Основные базовые принципы работы синтезатора частоты с ФАПЧ подробно изложены в работе [2]. Различные схемотехнические решения и результаты моделирования по формированию синтезатора с ФАПЧ также детально рассмотрены в работе [3]. От коэффициентов деления в петле ФАПЧ зависят уровень шума и мощность потребления схемы [4]. В некоторых случаях вопрос выбора оптимальных значений является одним из важнейших, особенно когда имеющееся оборудование уже не соответствует новым требованиям. Генераторы с петлей ФАПЧ, спроектированные на основе современной элементной базы, характеризуются достаточно низким уровнем спектральной плотности фазовых шумов, обладают малыми массогабаритными характеристиками [5]. Аналого-цифровые преобразователи (АЦП), входящие в состав современного синтезатора частот, содержат собственную систему ФАПЧ [6]. Это позволяет повысить точность цифровой обработки аналоговых сигналов и уменьшить шумы АЦП. Таким образом, разработка методики оптимизации параметров ФАПЧ является актуальной задачей.

Цель работы — оптимизация параметров ФАПЧ синтезатора частот по выбору одного-единственного входного параметра схемы.

Метод. В основе метода лежит нахождение всех возможных конфигураций ФАПЧ (рассматриваются только контуры с целочисленными коэффициентами деления), удовлетворяющих заданным требованиям к входной и выходной частотам [7].

Далее предлагается критерий выбора наилучшей конфигурации для конкретной области применения.

Для поиска оптимальной конфигурации ФАПЧ методом подбора рассматриваются все возможные конфигурации коэффициентов деления ФАПЧ, которые выдают требуемую выходную частоту, а затем выбирается из них оптимальная.

Синтезаторы с целочисленным коэффициентом деления. Структурная схема синтезатора частоты с ФАПЧ показана на рис. 1. Выходной сигнал формируется с помощью генератора, управляемого напряжением (ГУН), на основе частоты сигнала опорного генератора (резонатора):

$$f_{BbIX} = kf_{O\Pi} , \qquad (1)$$

где k — коэффициент деления частоты (нормированный множитель).

Будем рассматривать только целочисленные значения k.

Коэффициент деления k формируется с помощью нескольких делителей, установленных в схеме ФАПЧ, рис. 1.

В общем случае используется три блока делителей: делитель опорной частоты (Q) с опорного генератора (резонатора) на фазовый детектор $(\Phi \Delta)$ и фильтр нижних частот $(\Phi H H)$, делитель

$$\mathbf{f}_{\text{ref}} = \mathbf{f}_{\text{OII}}, \ \mathbf{f}_{\text{out}} = \mathbf{f}_{\text{BbIX}}$$

Рис. 1. Функциональная схема ФАПЧ

в петле обратной связи (Р) после ГУН на ФД и делитель выходной частоты (N) после ГУН на следующее устройство. Коэффициент k для данного типа синтезатора частоты определяется следующим образом:

$$k = \frac{P}{Q \cdot N}$$
 (2)

Из уравнений (1) и (2) получаем соотношение между входной и выходной частотами:

$$f_{BbIX} = \frac{Pf_{O\Pi}}{Q \cdot N} . {3}$$

Если коэффициенты N и Q равны единице, то синтезатор может генерировать только частоты, кратные опорной. В этом случае значение Р просто определяется из (3). Если только один из коэффициентов Q и N равен единице, то для синтеза желаемой частоты требуется подобрать подходящую конфигурацию, которая определяется соотношением Q/P или N/P.

Использование всех трех делителей частоты позволяет задавать выходную частоту контура ФАПЧ программно. Однако одна и та же выходная частота может быть получена с помощью различных сочетаний делителей P, Q и N. При этом остальные характеристики контура ФАПЧ, такие как мощность потребления, время запуска, джиттер и фазовый шум, будут сильно разли-

Поиск конфигураций ФАПЧ. Из формулы (3) следует:

$$\frac{P}{Q \cdot N} = \frac{f_{BbIX}}{f_{OII}} . \tag{4}$$

Три неизвестных переменных находятся путем перебора в трёх циклах различных сочетаний P, Q и N, которые дают требуемую частоту.

Пример. Для иллюстрации рассмотрим пример из работы [1]. Пусть требуется синтезировать выходную частоту 50 МГц из опорного сигнала 14,3181818 МГц (стандартная частота видеосигнала). Предположим, ГУН можно выбирать в диапазоне частот 100...400 МГц.

Используя алгоритм поиска, описанный в предыдущем разделе, получаем результаты расчета. Это список всех возможных конфигураций, которые будут соответствовать частотным требованиям. Теперь из них необходимо выбрать лучший вариант.

Результаты расчета возможных конфигураций представлены в табл. 1.


Выбор оптимальной конфигурации. Выбор самой оптимальной конфигурации ФАПЧ полностью зависит от приложения [1]:

— для удаленной станции мониторинга, например, может потребоваться быстрый запуск, но не нужна высокая точность;

Таблица 1

Результаты расчёта возможных конфигураций

N	$f_{O\Pi'}$ Гц	$f_{_{arGamma y H'}}$ МГц	$f_{{\scriptscriptstyle BbIX'}}$ МГц	$f_{arphi\!$	Q	P
2	14,318	100	50	0,227	63	440
3	14,318	150	50	0,682	21	220
4	14,318	200	50	0,227	63	880
5	14,318	250	50	0,227	63	1100
6	14,318	300	50	0,682	21	440
7	14,318	350	50	1,591	9	220
8	14,318	400	50	0,227	63	1760

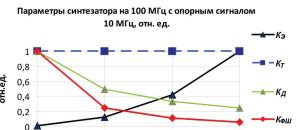

делитель после ГУН на выход, *N* Рис. 2. Графики параметров

3

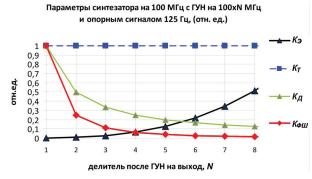


Рис. 3. Графики параметров

- для протокола связи, наоборот, неважно время запуска и энергопотребление, однако требуется источник частоты с очень низким джиттером;
- для ускоренного сбора данных и высокой точности во время передачи этих данных могут иметь значение все параметры.

Применение программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) позволяет, в принципе, реализовать любые требования оптимальной конфигурации [8]. Однако к ФАПЧ, встроенной в качественную ПЛИС, выдвигаются новые требования:

- повышение выходной частоты и, соответственно, расширение набора значений реализуемых частот;
- достижение высокой стабильности выходных тактовых сигналов;
- возможность оперативной подстройки фазы;
 - низкое потребление мощности [9].

В настоящее время ФАПЧ уже монтируются в составе отдельных микросхем, которые содержат детектор ошибки и два делителя (Q и P) с программируемыми коэффициентами делениями. Однако для работы микросхемы нужен внешний опорный генератор и ГУН, а также петлевой ФНЧ. Поэтому рекламный ход кампании Analog Devices по обозначению этих микросхем как синтезаторов (PLL Synthesizer) можно считать не вполне корректным [10].

В работе [1] подробно рассмотрено влияние элементов ФАПЧ на основные параметры: энергопотребление, время запуска, джиттер и уровень фазовых шумов.

Например, энергопотребление определяет-

ся частотой ГУН, током накачки заряда и значениями делителей частоты. Время запуска ФД и установления частоты ГУН определяется собственной частотой петли. Джиттер-дрожание и дрейф напряжения в цепи — зависит от частоты фазового детектора и коэффициента усиления ГУН. Фазовый шум полностью зависит от приложения.

Пример оптимизации. В рассмотренном примере (табл. 1) оптимизация выглядит следующим образом:

- для системы с низким энергопотреблением следует снизить частоту ГУН и значения коэффициентов делителей. В этом случае сочетание $N=3,\ Q=21,\ P=220$ является наилучшим выбором. ГУН работает на низких частотах, коэффициенты P и Q имеют невысокие значения, а частота Φ Д имеет приемлемое значение;
- для системы с минимальным временем запуска и установления оптимальной является конфигурация с N=7, Q=9, P=220. За счет высокой частоты $\Phi\Delta$ обеспечивается достаточно высокая частота обновления напряжения фильтра;
- для схемы с низким джиттером, оптимальный набор коэффициентов: N=7, Q=9, P=220. В данной конфигурации частота ФД более чем вдвое выше, чем при других. В результате частота обновления напряжения фильтра повышается. Соответственно, схема обладает наименьшим джиттером;
- для схемы с низким уровнем фазового шума подходит вариант ГУН с высокой частотой и соответствующим делителем P: N=7, Q=9, P=220. Частота Φ Д в этой конфигурации гораздо выше, чем для сочетания N=8, Q=63, P=1760.

Экспериментальные результаты и их обсуждение. В ходе работы было выполнено две задачи.

Задача 1.

Проанализировать конфигурацию изготовленного синтезатора № 1 на выходную частоту 100 МГц из опорного сигнала 10 МГц (выход с высокостабильного кварцевого генератора) с делителями N=Q=1 и P=10. Результаты расчета элементов ФАПЧ синтезатора № 1 на 100 МГц представлены в табл. 2.

Соответствующие графики зависимости параметров синтезатора $N\!\!\!_{2}$ 1 от делителя N (частоты ГУН, $f_{_{\Gamma\!\!_{Y\!\!_{H}}}}$) представлены на рис. 2.

Из рис. 2 для изготовленного синтезатора (N=1) следуют выводы:

- по энергопотреблению конфигурация для N=1 является оптимальной;
 - фазовые шумы и джиттер максимальны;
- оптимальным вариантом по всем параметрам должна быть конфигурация при $N{=}2$ ($f_{{\scriptscriptstyle \Gamma YH}}=200$ МГц, делитель P с ГУН на ФД равен 20).

Таблица 3



N	$f_{O\Pi'}$ Гц	$f_{_{arGamma y H'}}$ М Γ ц	$f_{{\scriptscriptstyle BbIX'}}$ МГц	$f_{\phi_{\!A'}}$ М Γ ц	Q	P
1	10	100	100	10	1	10
2	10	200	100	10	1	20
3	10	300	100	10	1	30
4	10	400	100	10	1	40

Результаты расчёта элементов ФАПЧ синтезатора № 2 на 100 МГц

N	$f_{O\Pi'}$ Гц	$f_{_{\Gamma Y\!H'}}$ МГц	$f_{{\scriptscriptstyle B b I X'}}$ МГц	$f_{arphi\!$	Q	P
1	0,000125	100	100	0,0000625	2	1600000
2	0,000125	200	100	0,0000625	2	3200000
3	0,000125	300	100	0,0000625	2	4800000
4	0,000125	400	100	0,0000625	2	6400000
5	0,000125	500	100	0,0000625	2	8000000
6	0,000125	600	100	0,0000625	2	9600000
7	0,000125	700	100	0,0000625	2	11200000
8	0,000125	800	100	0,0000625	2	12800000

Задача 2.

Проанализировать конфигурацию синтезатора № 2 на выходную частоту 100 МГц из опорного сигнала 125 Гц (выход со схемы цифровой обработки сигнала) для ГУН с частотой от 100 до 800 МГц. Результаты расчёта элементов ФАПЧ синтезатора № 2 на 100 МГц представлены в табл. 3.

Соответствующие графики зависимости параметров синтезатора № 2 от делителя N (частоты ГУН, $f_{\Gamma V H}$) представлены на рис. 3.

Из рис. 3 и данных табл. 3 оптимальный вариант синтезатора № 2 на 100 МГц по всем параметрам соответствует делителям N=4 и 5:

Следовательно:

- по энергопотреблению оптимальны конфигурации с N=1-3;
- по фазовым шумам и джиттеру конфигурация с N=6-8;
- оптимальным вариантом по всем параметрам должна быть конфигурация при $N\!=\!5$ ($f_{\Gamma\!Y\!H}=\!500$ МГц, делитель P с ГУН на ФД равен $8\!\times\!10^6$).

В обоих вариантах синтезаторов коэффициент времени запуска K_T не меняется из-за пропорционального изменения делителя P и $f_{{\scriptscriptstyle \Gamma YH}}$ при постоянном делителе Q с опорного генератора $(f_{{\scriptscriptstyle OII}}).$

Выводы.

1. Показана возможность компьютерного прогнозирования таких параметров ФАПЧ, как энергопотребление, время запуска, джиттер

и уровень фазовых шумов по выбору единственного элемента ФАПЧ синтезатора частоты — делителя частоты с генератора на выход схемы.

2. Разработана компьютерная модель прогнозирования с графическим представлением результатов.

Библиографический список

- 1. Майская В. Когда часть лучше целого // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2002. № 5 (79). С. 10-16.
- 2. Шапиро Д. Н., Паин А. А. Основы теории синтеза частот. М.: Радио и связь, 1981. 264 с.
- 3. Шахтарин Б. И., Федотов А. А. Анализ синтезатора частот с петлёй ФАП // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2014. № 2 (95). С. 53-62.
- 4. Мартиросов В. Е., Алексеев Г. А. Программная реализация системы фазовой автоподстройки частоты // Труды МАИ. 2013. Вып. 71. С. 1-16.
- 5. Баронов А. А., Шадский В. А. Особенности проектирования гетеродина с петлёй ФАПЧ Ки-диапазона // Электронная техника. Сер. 3. Микроэлектроника. 2015. № 4 (160). С. 18-22.
- 6. Сизов М. АЦП с контуром фазовой автоподстройки частоты // Современная электроника. 2016. \mathbb{N} 6. С. 2 5.
- 7. Mentze E. What is the best PLL configuration for your app-and how do you find it?. URL: https://www.embedded.com/design/industrial-control/4217828/What-is-the-best-PLL-configuration-for-your-app-and-how-do-you-find-it- (дата обращения: 00.00.2019).
- 8. Бормонтов Е. Н., Клюкин В. И., Быстрицкий С. А. Гигагерцовый генератор для интегрированной в ПЛИС си-



стемы ФАПЧ // Вестник Воронежского государственного университета. 2011. Т. 7, № 2. С. 130 — 133.

- 9. Бормонтов Е. Н., Клюкин В. И., Быстрицкий С. А. Стабилизация параметров выходного сигнала в системе ФАПЧ для ПЛИС // Радиолокация, навигация, связь: тр. XVI Междунар. науч.-техн. конф. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2010. Т. 1. С. 396-401.
- 10. Михалёв П. Микросхемы ФАПЧ и синтезаторы на их основе // Компоненты и технологии. 2006. № 4 (57). 48-53.

КОЩУК Галина Андреевна, ассистент кафедры «Теоретическая и общая электротехника» Омского государственного технического университета.

Адрес для переписки: galina_koshuk@mail.ru

ТИХОНОВ Игорь Анатольевич, инженер-конструктор отдела разработчиков АО «НПО Завод «Волна», г. Омск.

Адрес для переписки: kauk20000007@ro.ru **КОСАРЕВ Борис Андреевич,** инженер по специальности «Промышленная электроника». Адрес для переписки: BorisK_88@mail.ru

Для цитирования

Кощук Г. А., Тихонов И. А., Косарев Б. А. Оптимизация фазовой автоподстройки частоты синтезатора частот // Омский научный вестник. 2019. № 3 (165). С. 28-32. DOI: 10.25206/1813-8225-2019-165-28-32.

Статья поступила в редакцию 18.03.2019 г. © Г. А. Кощук, И. А. Тихонов, Б. А. Косарев